|生活・技术・探索|

做一个会"变脸"的小宠物

龚莹瑜 温州大学 谢作如 浙江省温州中学

学科关键词: 艺术、数学、技术

川剧变脸是川剧的特技之一, 演员在舞台上的一抬手一提足,脸 上的面具都可能发生翻天覆地的变 化,满满的神秘感、震撼的舞台效 果,都给了观众不一样的体验。

偶然间看到DFRobot社区的一 个表白神器——跳动的心(如图1), 一个火柴盒大小的点阵屏, 非常适 合作为送给女友的小礼物、小伙伴 的爱心玩具等。这个创意让我心动, 也引发了我的思考: 点阵屏能够画出 爱心, 那能不能绘制出脸谱呢?

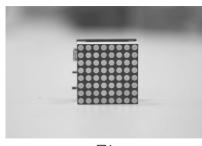


图1

● 器材和原理

创客空间刚好有盛思的 Duinoplus box实验箱,这款教学套 件整合了8×8的点阵屏(如图2),很 适合做变脸的研究。所谓的8×8是指 点阵屏由8行8列的LED组成, 共有64 个点组成,可以显示简单的图形。

这款点阵屏不仅可以用X、Y 来定位,精确控制某一个LED的状 态,也可以用行、列赋值的方法, 给某一行写一个参数,以点亮相 应的LED。行赋值的代码以二进制 为基础,每一行对应的是8位二进 制, 左边的位高, 右边的位低(如 图3),赋的值是该行所有亮的点 对应值之和。如果给第一行赋值1 (十进制),则最右边的LED亮,其

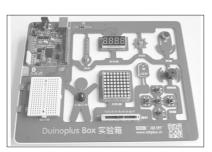


图2

128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1

图3

他都暗; 赋值255, 则所有的LED 亮。因为十进制的1对应的二进制 数为"00000001", 255对应的则是 "11111111"。

为了更好地理解行赋值,需要 先学习二进制。二进制是逢2进位 的进位制。0、1是基本算符。二进 制数据也是采用位置计数法,其位 权是以2为底的幂。最后一位是2的 0次幂, 倒数第二位是2的1次幂, 以 此类推。

所以把二进制化成十进制只 需要将数值乘以2的幂次相加即 可。例如,把二进制1111111转化 为十进制,*1+*1+*1+*1+*1+ *1+*1+*1=255

知道了如何点亮点阵屏后,又 一个问题来了——如何用点阵屏显 示图片呢? 其实位图都是由像素点 组成的,只是平时我们看到的图片 像素点很多,而且像素点又很小, 所有我们看图片的时候很难发现。 如果把图片一直放大,就能发现图 片上出现了马赛克一样的方格,这 就是像素点。所以点阵屏上的这64 个点就相当于"像素点",而我们要

做的就是利用这些像素点绘制出不 同的脸谱。

● 绘制脸谱

知道了点阵屏的点亮方法和绘 图的原理之后,接下来我们就可以 在点阵屏上开始绘制脸谱了。

打开Excel,模拟点阵屏的排布 建立一个8×8的表格。然后, 在表格 中确定图案所对应的单元格位置, 然后求出每行所对应的值。如图4中 画出的是一张笑脸。

128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1
128	64	32	16	8	4	2	1

图4

观察图4可知:

第0行: *0+*0+*0+*0+*0+ *0+*0+*0=0

第1行: *0+*1+*0+*0+*0+ *0+*6+*0=66

第2行:*1+*0+*0+*1+*0+*0+ *1+*0+*1=165

第3行: *0+*0+*0+*0+*0+ *0+*0+*0=0

第4行: *0+*0+*0+*0+*0+ *0+*0+*0=0.

第5行: *0+*0+*1+*0+*1+ *0+*0+*0=36

第6行: *0+*0+*1+*1+*0+ *0+*0+*0=24.

第7行: *0+*0+*0+*0+*0+ *0+*0+*0=0

确定了每行所对应的值后,就 可以开始点亮点阵屏了。每个脸谱 都由8行点阵组成,为了让代码能简 洁明了,我们用8个长度的数组来 存储点阵屏中每行所对应的值。然 后,利用循环语句对数组中的各个 值进行读取,把这些值赋给对应的 行, 让点阵屏上显示笑脸。同理可 以绘制其他的脸谱,如图5所示的三 组数字,分别代表笑脸、哭脸和无 表情的脸。




● 实现变脸

准备工作完成了,接下来我们 开始编写代码,以便控制点阵屏实 现"变脸"的过程。"变脸"的工 作流程如下: 当程序开始运行的时 候, 点阵屏上显示一种脸谱; 当左、 中、右按钮被按下的时候,分别出 现不同的脸谱。相对来说, 代码的 编写倒最简单。当按钮按下时是高



图6

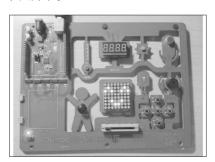电位,也就是1电位,松开时是低 电位,也就是0电位,可以用逻辑 模块中的等于节点进行编程,也可 以把按钮模块作为条件, 因为没有 说明时,就是默认条件是高电位。 完整的代码如图6所示,效果图如 图7所示。



● 拓展升级

利用实验箱制作的作品仅仅是 原型,不够美观,也不好展示。我 们的最终作品应该利用体积较小的 Arduino板子和点阵屏模块,结合3D 打印合, 呈现各种有趣的作品形态, 如会变脸的小宠物、钥匙挂坠等。图 8所示的作品,是不是很酷炫?e



如果对相关内容感兴趣, 请关注 主持人博客。

